

Feuille 1

Pour résoudre la première énigme, de matériel électrique tu se serviras

La liste de matériel est dans certaines capsules

Pour savoir lesquelles, près d'une flamme tu placeras cette feuille sans la brûler.

Les bons numéros et le type de circuit tu trouveras

Numéros des capsules à utiliser :

Circuit en :

Une fois le circuit réalisé, tu devras mesurer

La tension et l'intensité

Aux bornes de



Feuille 2

Les mesures de l'autre feuille tu effectueras.

La valeur entière de U par 20 tu multiplieras

Le chiffre des dixièmes de l'intensité par 8 tu multiplieras

La somme des deux nombres précédents tu feras

Le nombre obtenu par 26 tu diviseras

Le reste de la division le numéro de la lettre il te donnera...